

Llave Analógica y S&H


25.24 Laboratorio de
Electrónica III




Temario:

- Circuito Llave Analógica y S&H3
- Alcance de la Práctica
- Formas de Onda
- Entrega


Circuito Llave Analógica y S&H

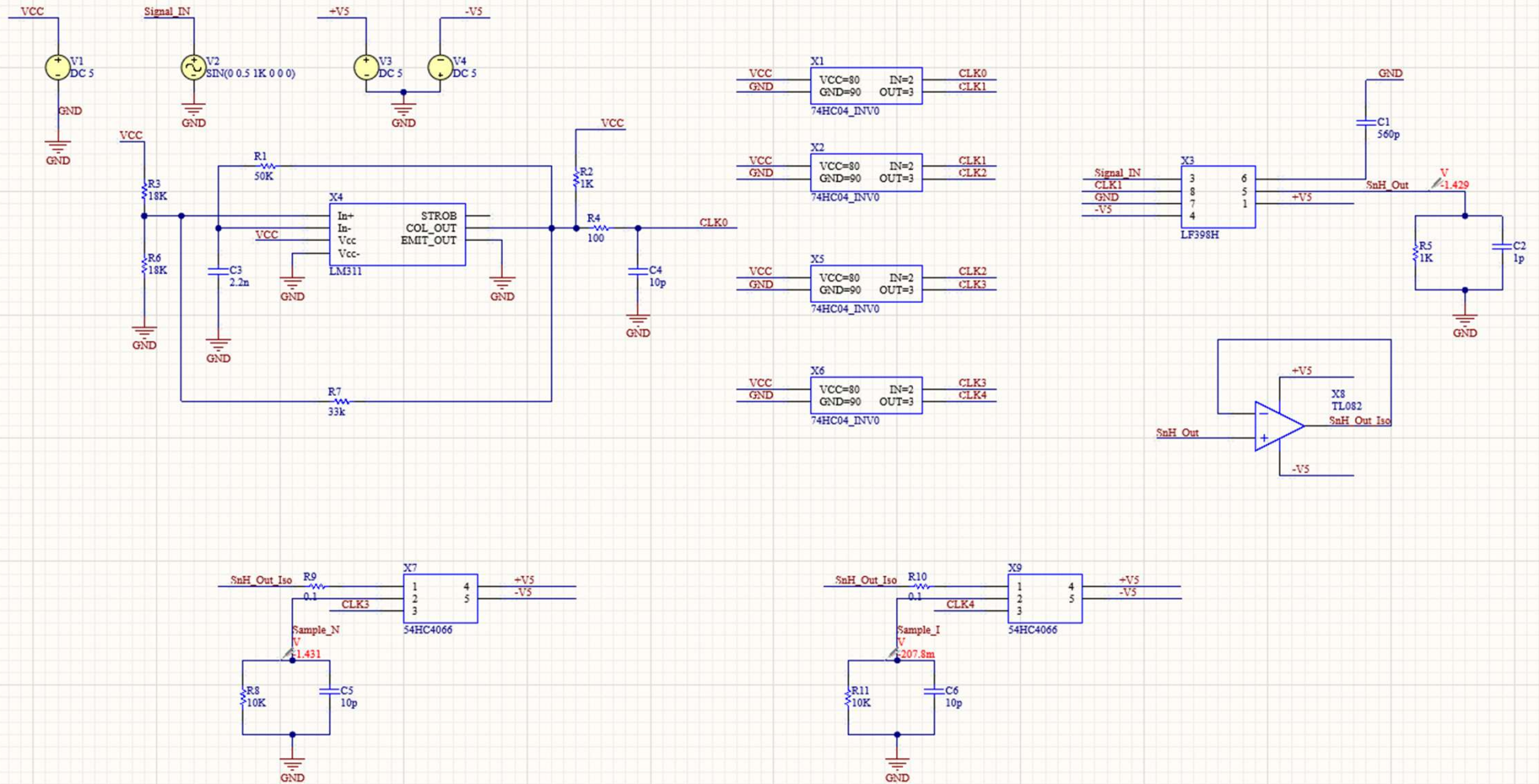

Resultados en Tiempo

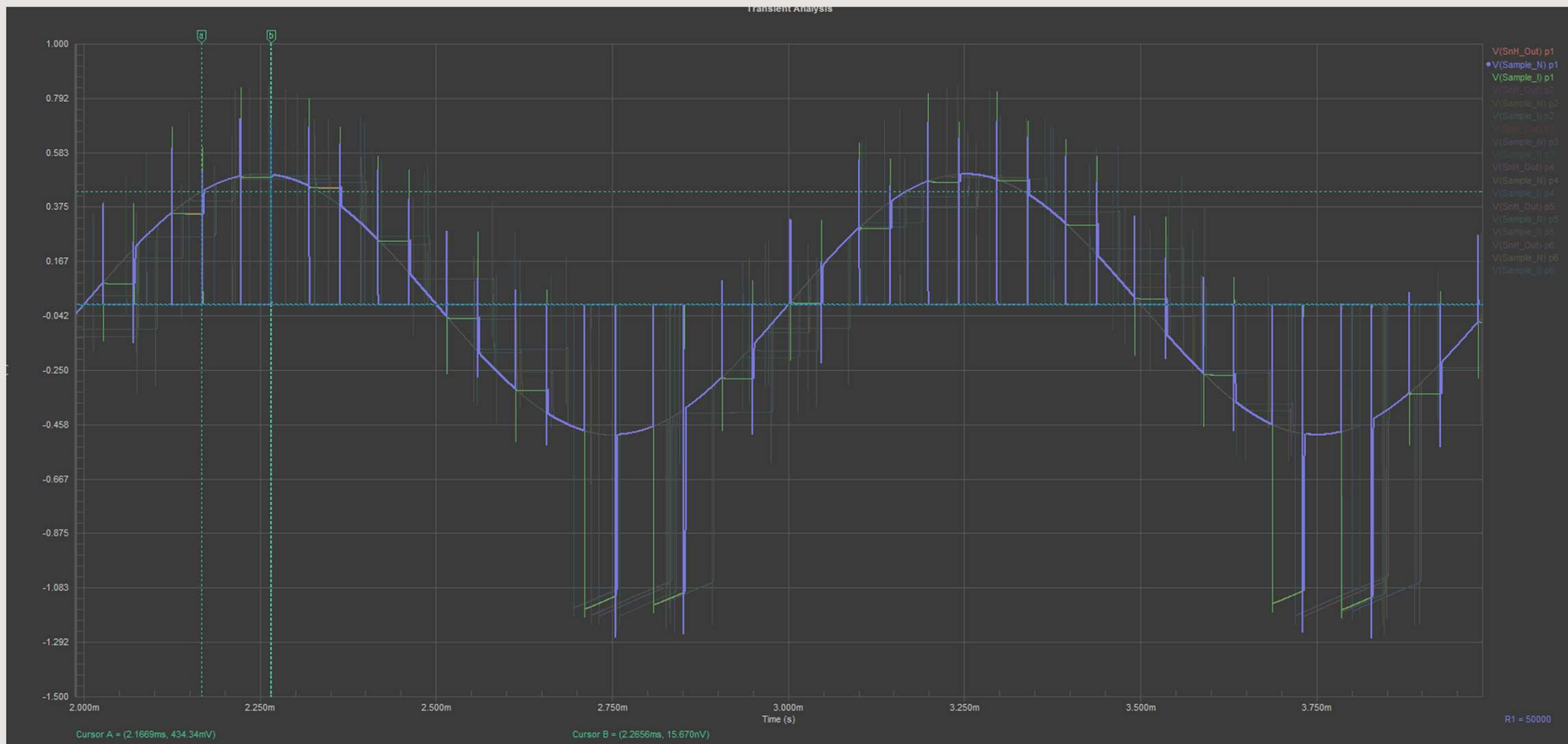


Resultados en Tiempo

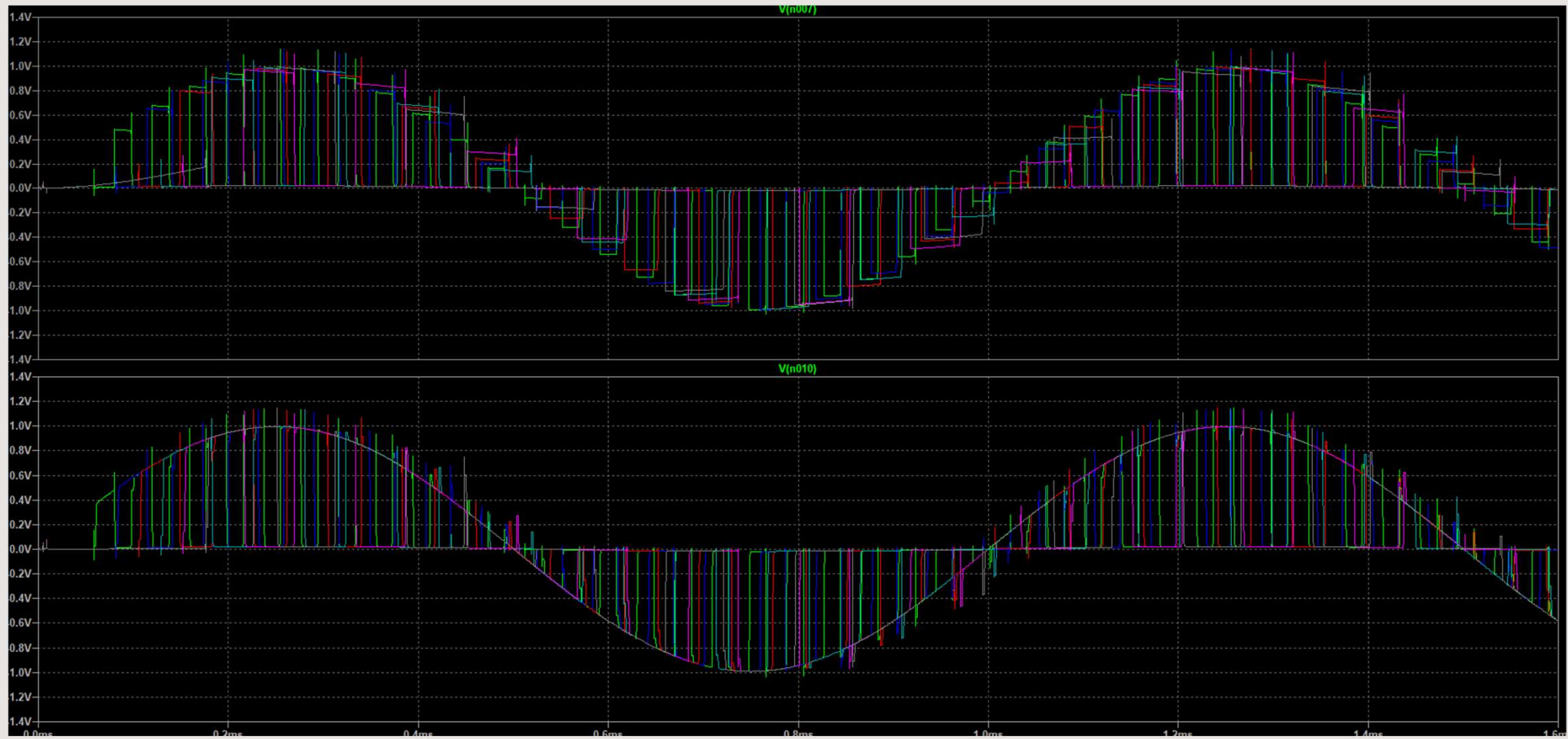

Resultados en Espectro



Resultados en Espectro

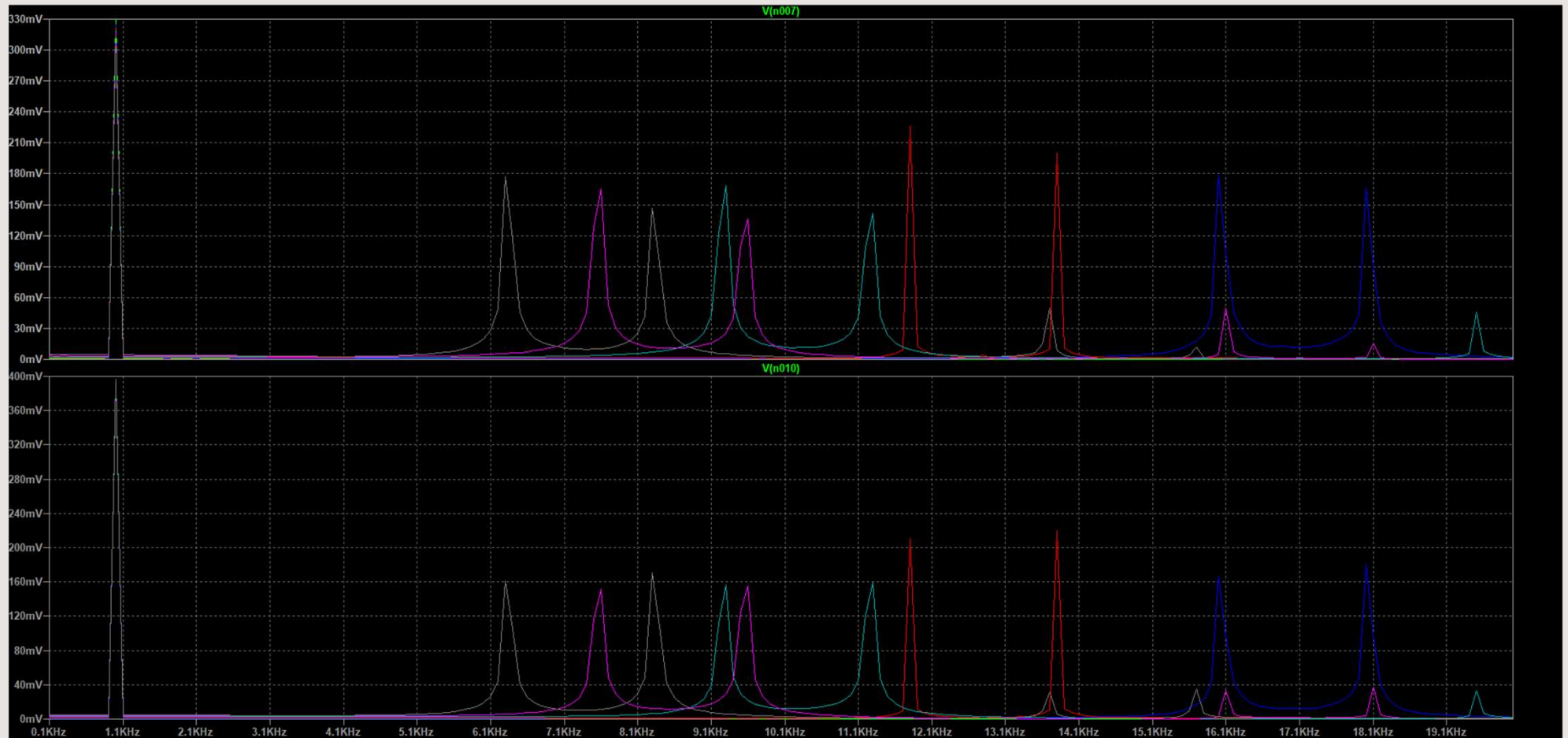

Información y Fecha de Entrega

- Imágenes mostrando las formas de ondas obtenidas en el laboratorio.
- Capturas de pantallas de los resultados obtenidos en las simulaciones.
- Conclusiones
- 4 Paginas aproximadamente.

MUCHAS GRACIAS, A TRABAJAR!!!